

$y = x ? a : b$;

$x == 1$
 $y = a;$


$x == 0$
 $y = b;$

```
module mux4to1(input wire [1:0] S, input wire [3:0] D, output wire Y);  
  
    assign Y = S[1] ? (S[0] ? D[3]:D[2]) : (S[0] ? D[1]:D[0]);  
    /*  
        if (S[1] == 1):  
            if (S[0] == 1):  
                Y = D[3]  
            elif (S[0] == 0):  
                Y = D[2]  
        elif (S[1] == 0):  
            if ((S[0] == 1):  
                Y = D[1]  
            elif (S[0] == 0):  
                Y = D[0]  
    */  
  
endmodule
```

A	y
0V	5V
1V	4.8V
2V	4.6V
2.5V	4.3V
2.6V	4.0V
2.8V	2.1V
3.0V	0.8V
4.0V	0.2V
5.0V	0.0V

0-2.6V
 1V
 0.4V
 3.2V
 2.0V
 0.8V

A → 0 - y

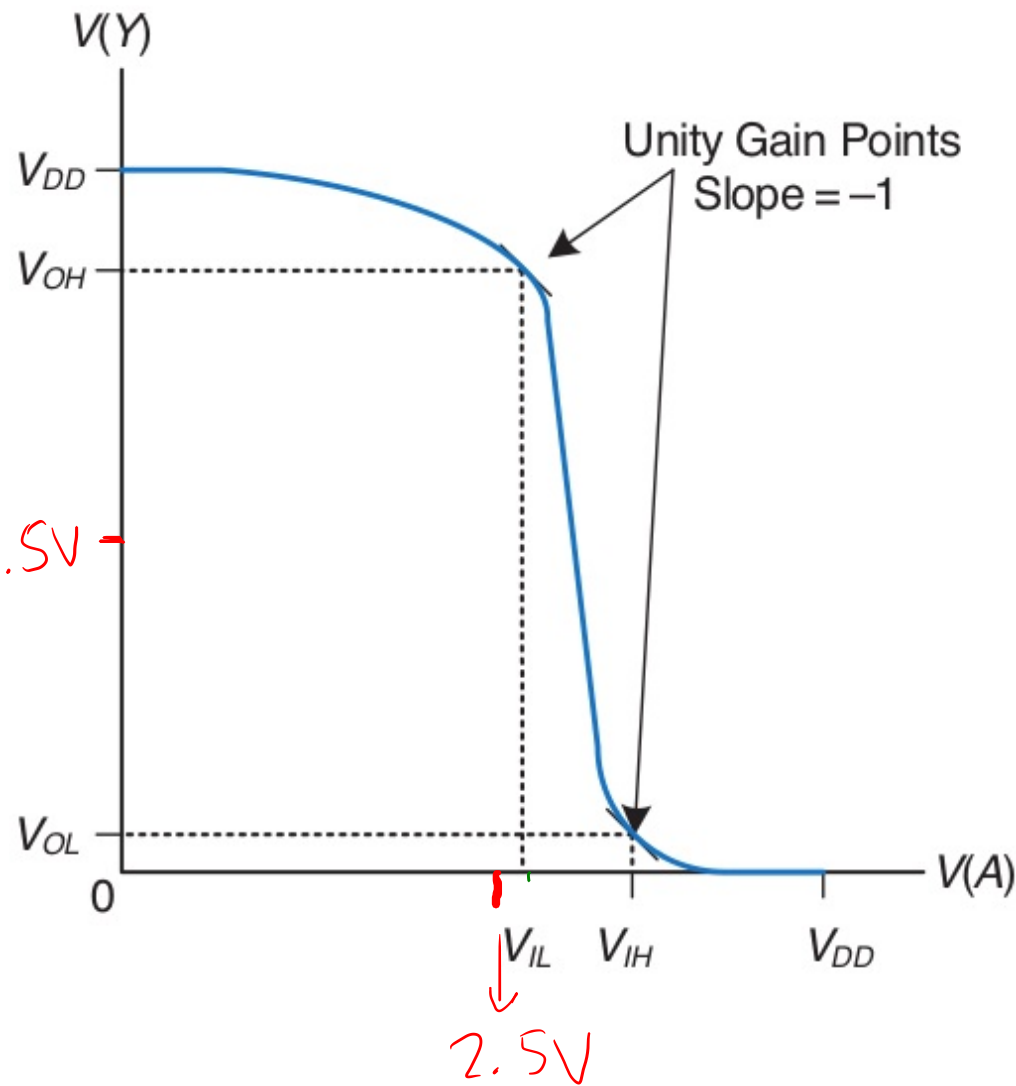

$$V_{DD} = 5V$$

$$V_{OH} = 4V$$

$$V_{OL} = 0.8V$$

$$V_{IL} = 2.6V$$

$$V_{IH} = 3.0V$$

Tag: Fairchild

V_{IL} : 2.0V ✓✓

V_{IH} : 3.0V

V_{OL} : 0.8V

V_{OH} : 4.2V

$V_{DD} = 5V$

Noise: $\pm 1.3V$


Dev: T. I.

V_{IL} : 2.2V

V_{IH} : 3.2V

V_{OL} : 1.0V

V_{OH} : 4.0V

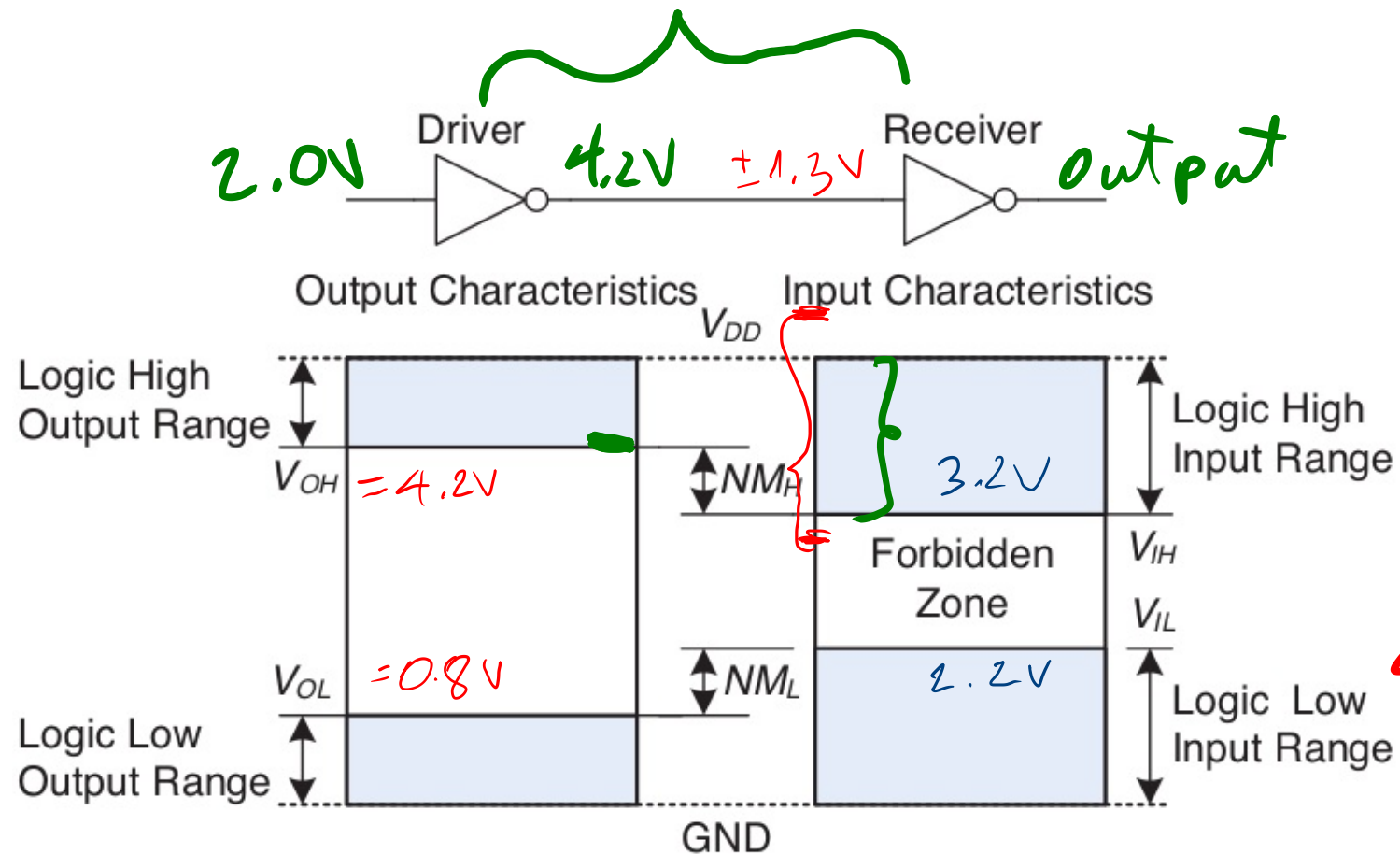

Handwritten notes in red ink: 5.5V, 4.2V, 3.2V, 2.2V, 0.8V, 4.0V, 3.0V, 2.9V.

$$NM_H = 4.2 - 3.2 = 1.0V$$

$$NM_L = 2.2 - 0.8 = 1.4V$$

Tag: Fairchild

V_{IL} : 2.0V
 V_{IH} : 3.0V
 V_{OL} : 0.8V
 V_{OH} : 4.2V

$V_{DD} = 5V$

Noise: $\pm 1.3V$


Dev: T.I.

V_{IL} : 2.2V

V_{IH} : 3.2V

V_{OL} : 1.0V

V_{OH} : 4.0V

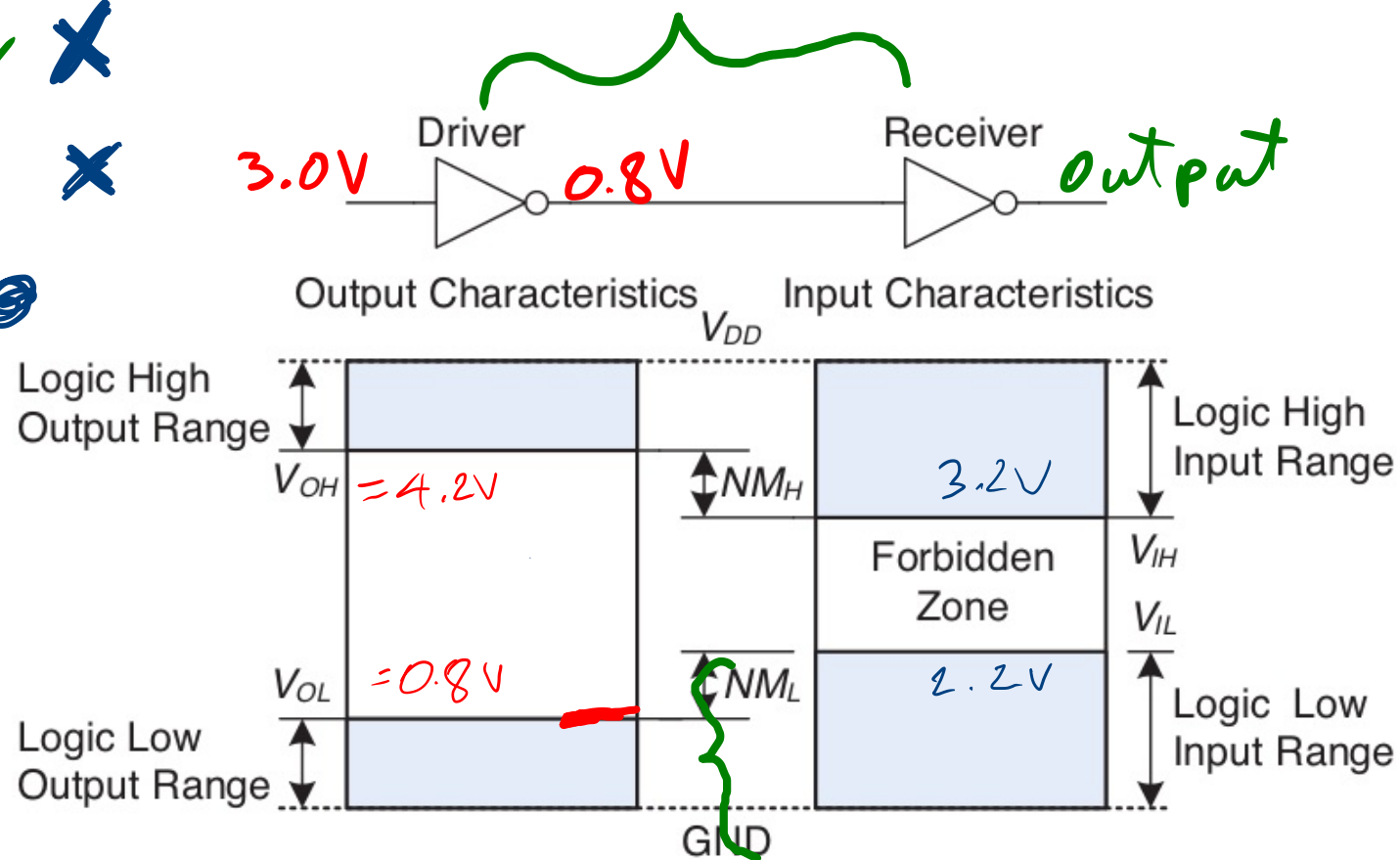

$$NM_H = 4.2 - 3.2 = 1.0V$$
$$NM_L = 2.2 - 0.8 = 1.4V$$

$$1.3V \Rightarrow 2.1V$$

$$0.8V - 1.3V = -0.5V$$

$$+24_{10} \Rightarrow 1\ 1000_2 \Rightarrow \text{S.S.}$$

$$[0; 2^n - 1] \quad n = \text{bits} = 5$$

$$[0; 31]$$

$$\hookrightarrow 2's \Rightarrow 01\ 1000_2$$

$$+ \quad 24$$

↑
sign mag

$$[-2^{n-1}; 2^{n-1} - 1] = [-16; +15] \quad n=5$$

$$[-32; +31] \quad n=6$$

$$\begin{array}{r} +24_{10} \\ -10_{10} \\ \hline \end{array} = + \frac{+24}{(-10)} \quad 1) \quad 1 \rightarrow \text{neg}$$

2) mag $\xrightarrow{2's}$ número final

S.S. 6bits: $00\ 1010_2 \rightarrow 10_{10}$

not \hookrightarrow

$$11\ 0101_2$$

↑

$$\left\{ \begin{array}{r} + \\ \hline 11\ 0110_2 = -10_2 \end{array} \right\}$$

$$00\ 1010_2$$


$$11\ 0110_2 = -10_2$$

$$\begin{array}{r} 01\ 1000_2 \quad 2's \\ + \quad 11\ 0110_2 \quad 2's \\ \hline \times \quad 00\ 1110_2 \quad 2's \\ \hline + \quad 14_{10} \\ \hline \end{array}$$

2)	27 \Rightarrow	01 1011 ₂	27	
	+ 31 \Rightarrow	+ 01 1111 ₂	31	+ 27
		11 11010 ₂	= -6 ₁₀	<u>58₁₀</u>
	S.S.			<u><u>58₁₀</u></u>
		32 16 8 4 2 1		


$n=6$ 2's [-32; +31]

00 0110₂ = 6₁₀

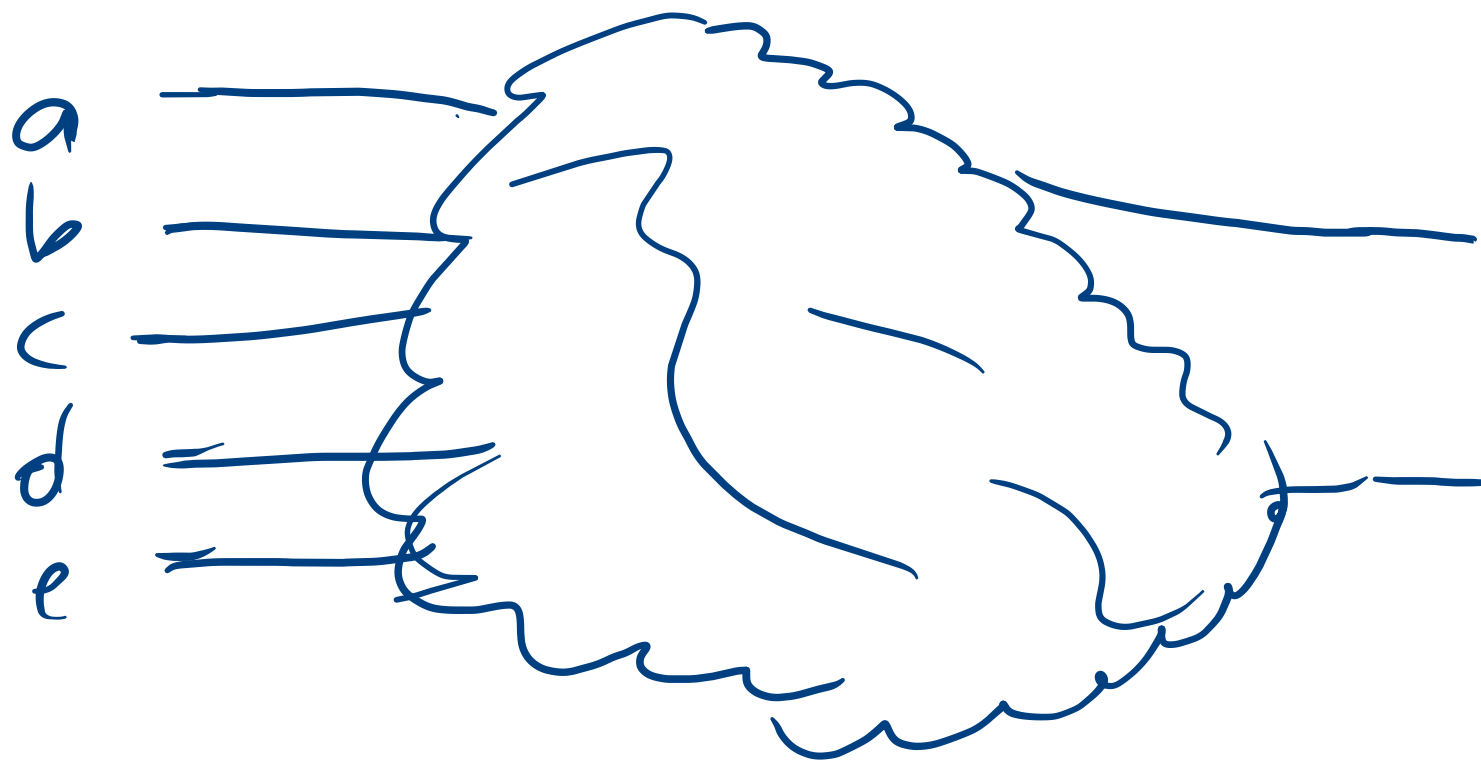

y_1 \swarrow
 rate critica \uparrow
 y_2 \nwarrow


$t_{pd} =$

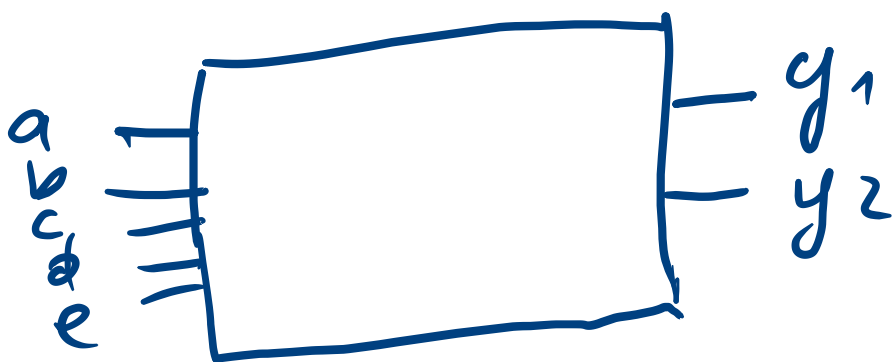

$t_{cd} =$

Latch D Q

FF D Q

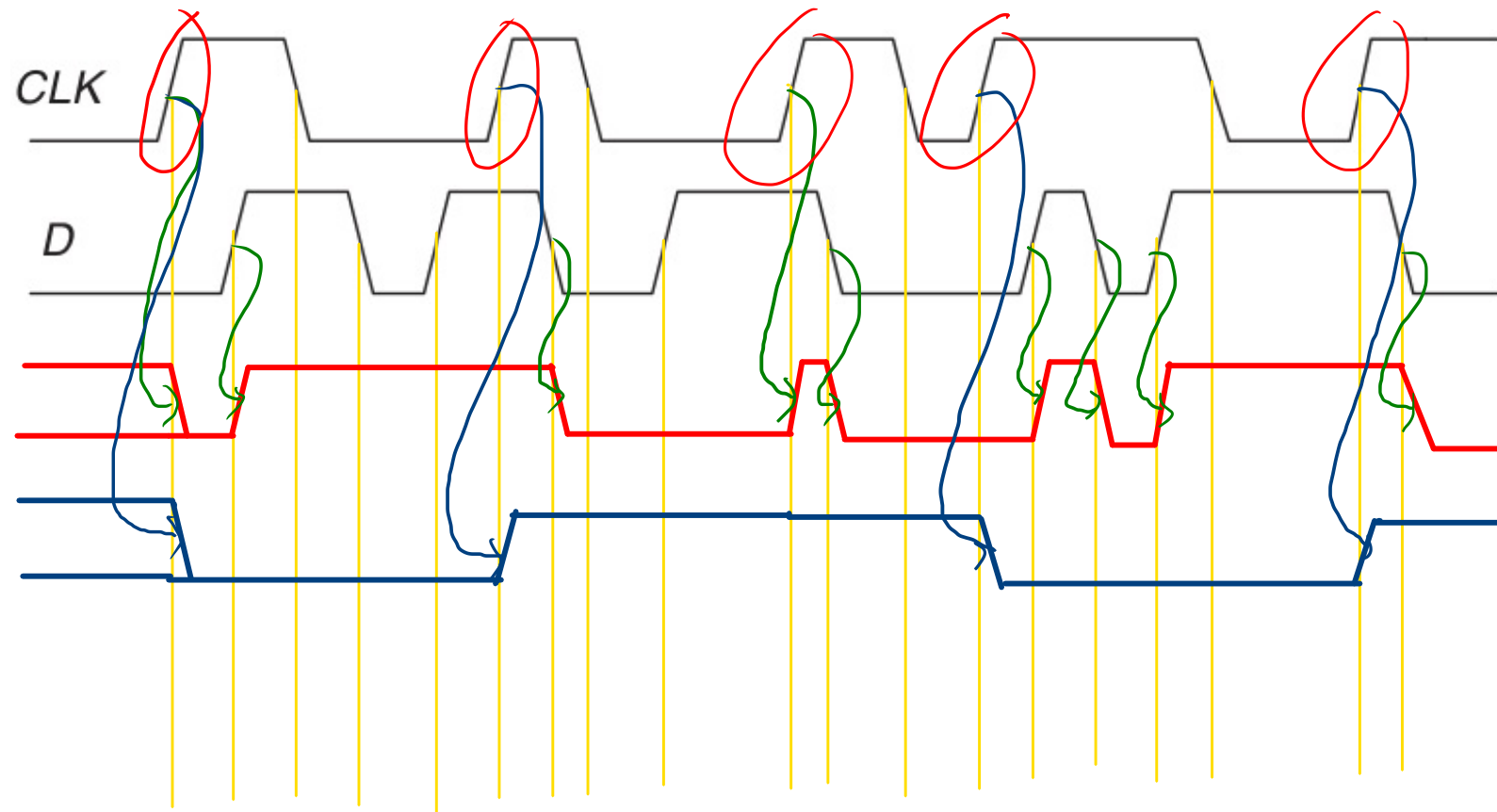


$t_{pd} = 1s$

$A=0$
 $B=1$
 $C=1$ } $y = \underline{1}$

$A=0$
 $B=0$
 $C=1$ } $y = 1$

$B = 1 \rightarrow 0$

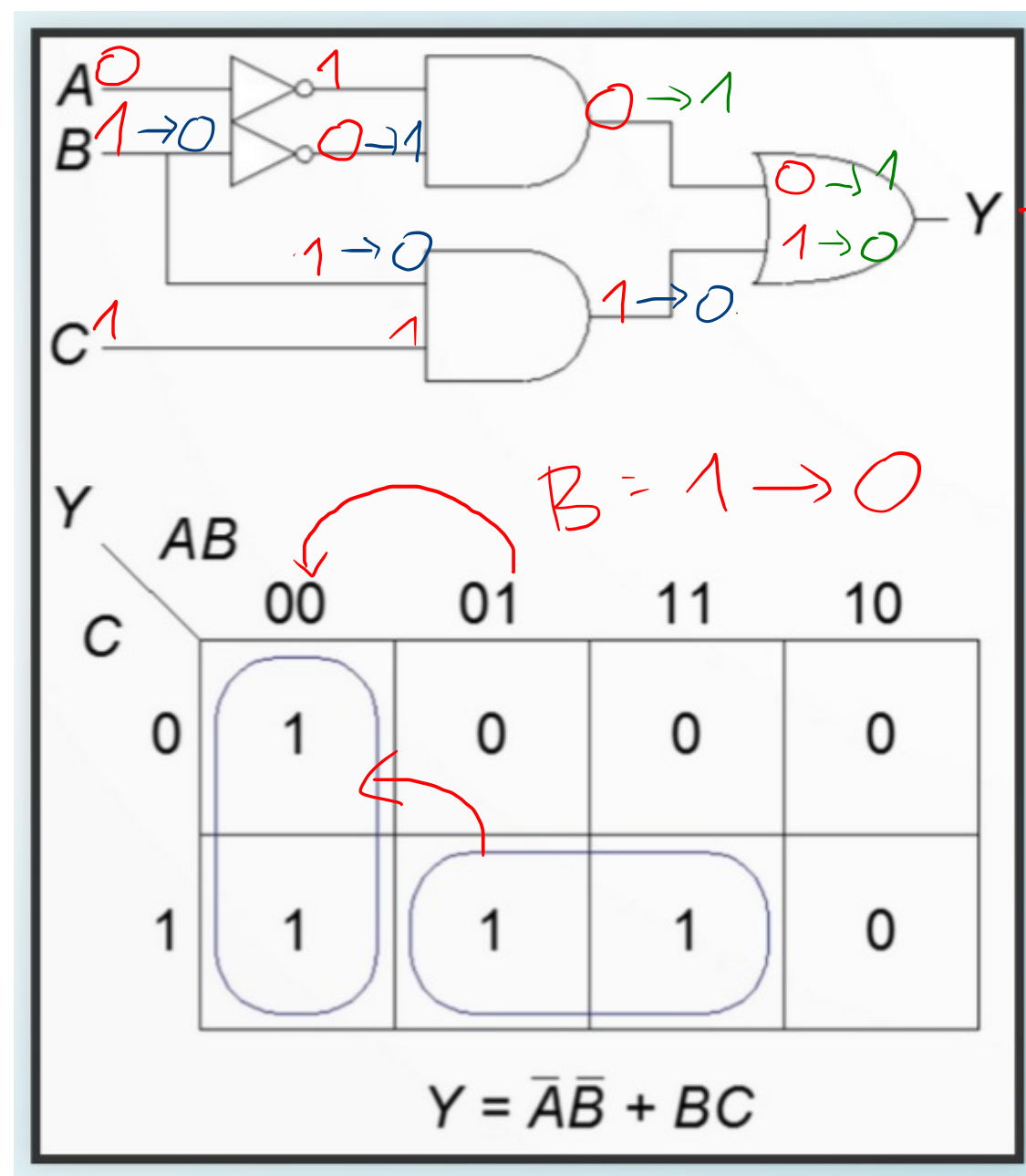

$A=0$
 $B=1 \rightarrow 0$
 $C=1$
 $= 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$

$$y = \bar{B} + C$$

↑



A	B	C	y
x	0	x	1
x	x	1	1
x	1	0	0

A	B	C	y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

A	B	C	y
x	1	0	0

$$(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + C) = y$$

$$(A + P)(\bar{A} + P) = y$$

$$P = y = \underline{\underline{\bar{B} + C}}$$